## UPRAVLJANJE ELEKTROMOTORNIM POGONIMA

I. međuispit 24.10.2008.

1. Dva istosmjerna nezavisno uzbuđena motora različitih podataka spojena su na zajedničku osovinu. Podaci motora su:

*Motor 1:* 18,4 kW, 220 V, 92,5 A, 1220 min<sup>-1</sup>, 0,25 Ω

Motor 2: 21,3 kW, 220 V, 107,4 A, 1280 min<sup>-1</sup>, 0,2 Ω


Motori su spojeni u seriju na izlaz istosmjernog pretvarača. Na osovini se nalazi teret potencijalnog karaktera iznosa 240 Nm.

- a) Kojom brzinom će se okretati motori ako napon na izlazu istosmjernog pretvarača iznosi 440 V?
- b) Koliko bi trebao iznositi napon na izlazu istosmjernog pretvarača da bi brzina motora iznosila 700 min<sup>-1</sup>?
- c) Koliki predotpor je potrebno dodati da bi se motor okretao u suprotnom smjeru brzinom 700 min<sup>-1</sup>? Napon na izlazu istosmjernog pretvarača iznosi 440 V.
- d) Nacrtati momentnu karakteristiku za sve navedene slučajeve.

Rješenje:

- a)  $n = 1277.4 \text{ min}^{-1}$
- b) U = 257,26 V
- c)  $R_p = 7.88 \Omega$


d)

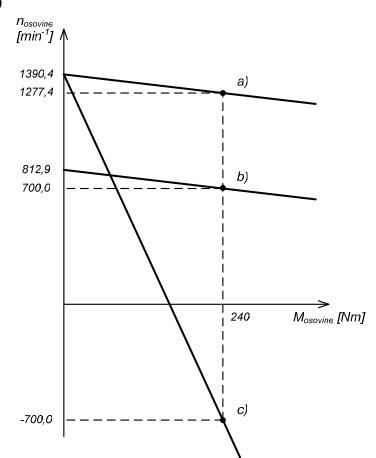

- 2. Istosmjerni motor sa serijskom uzbudom ima podatke 2500 W, 220 V, 15,6 A, 1000 min<sup>-1</sup>,  $R_a = 1,3 \Omega$ ,  $R_u = 0,9 \Omega$ . Pretpostaviti da se nazivna radna točka nalazi na linearnom dijelu krivulje magnetiziranja. Teret je potencijalnog karaktera i iznosi 25 Nm.
  - a) Kojom brzinom se okreće stroj pri nazivnom naponu?
  - b) Koliki predotopr je potrebno dodati u armaturni krug da bi se motor okretao brzinom 500 min<sup>-1</sup> pri nazivnom naponu?
  - c) Kojom brzinom bi se okretao motor ako se šantira uzbudni namot otporom od 1,8  $\Omega$  (pri nazivnom naponu i bez predotpora u armaturnom krugu)?

## Rješenje:

- a)  $n = 1061,5 \text{ min}^{-1}$
- b)  $R_p = 6.68 \Omega$
- c)  $n = 1286.9 \text{ min}^{-1}$
- 3. Istosmjerni motor s nezavisnom uzbudom ima slijedeće podatke 2,2 kW, 110 V, 22,5 A, 390 min<sup>-1</sup>, 0,7  $\Omega$ . Motor ima moment inercije  $J_M = 0,055$  kg m<sup>2</sup> i preko malog zupčanika momenta inercije  $J_{mz} = 0,015$  kg m<sup>2</sup> pogoni drugu osovinu s većim zupčanikom ukupnog momenta inercije  $J_{b+vz} = J_b + J_{vz} = 1,245$  kg m<sup>2</sup>. Na drugoj osovini nalazi se bubanj s užetom na kojega je obješen teret mase m = 500 kg. Omjer reduktora iznosi i = 30. Korisnost zupčanog prijenosa iznosi  $\eta_{zp} = 0,79$ , a korisnost prijenosa bubanj uže  $\eta_b = 0,94$ . Polumjer bubnja iznosi 0,5 m. Ulaz istosmjernog pretvarača spojen je na istosmjerni izvor napona 120 V.
  - a) Odrediti ukupan moment inercije sustava i moment tereta reduciran na osovinu motora.
  - b) Istosmjerni motor s nezavisnom uzbudom napaja se iz 4-kvadrantnog čopera. Koliki bi trebao biti faktor vođenja uz bipolarnu modulaciju da bi se teret podizao brzinom 0,5 m/s.
  - c) Koliki predotpor je potrebno dodati da bi se pri elektrodinamičkom kočenju teret spuštao konstantnom brzinom 0,5 m/s?

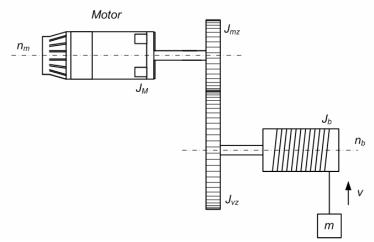

Slika 1. Dizanje tereta preko reduktora

## Rješenje:

- a)  $J_{uk} = 0.25878 \text{ kg m}^2$ ;  $M_m = 110.09 \text{ Nm}$
- b) D = 0.928
- c)  $R_p = 0.75 \Omega$