
Automaticarski dio

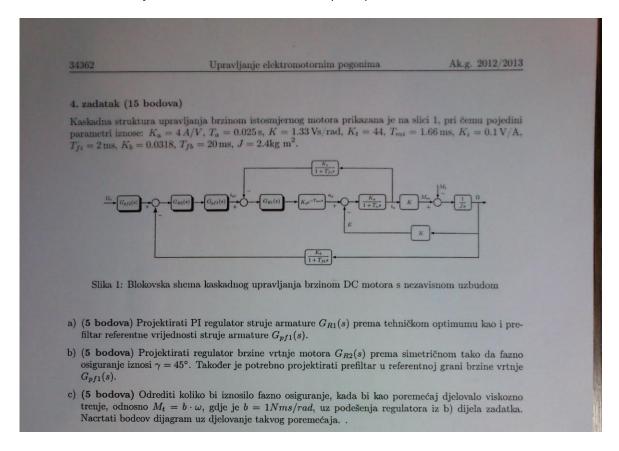Ovako nesto samo sto je bila shema SMPMa ali na isti princip



Bio je zadatak iz dvomasenih ali to nisam citao tako da ne znam sto je bilo.

ESITovski dio


Iz zadataka za vjeszbu - asinkroni

Zadatak 3.

Asinkroni motor nazivnih podataka: $U_n = 400 \text{ V}$, $P_n = 5 \text{ kW}$, $n_n = 1430 \text{ min}^{-1}$, $f_n = 50 \text{ Hz}$, $M_{pr}/M_n = 3$, namot u spoju zvijezda, skalarno je upravljan U/f metodom u otvorenoj petlji. Motor pokreće centrifugalni ventilator čija je momentna karakteristika dana izrazom $M_t = k*n^2 \text{ Nm}$. Gubici trenja i ventilacije motora se zanemaruju. Pri nazivnoj frekvenciji motor je opterećen nazivnim momentom.

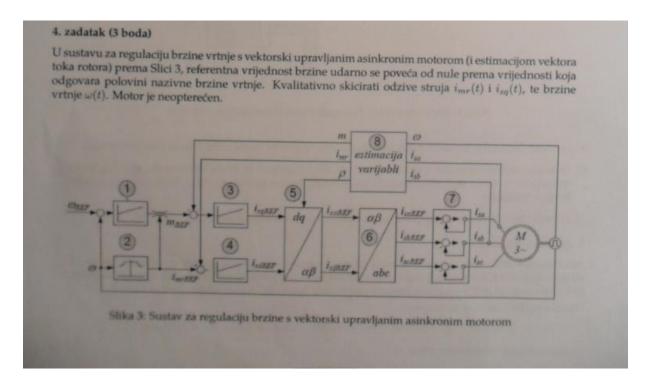
a) Odrediti zadanu (referentnu) frekvenciju uz koju bi brzina vrtnje motora bila $n = 1100 \text{ min}^{-1}$. Koliki je moment tereta pri novoj referentnoj frekvenciji?

jos se trazilo da se nacrta shema U/f upravljanja za zatvoreni i otvoreni sustav. trazilo se jos nacrtati karaktiristike u isti koordinatni sustav za teret i stroj.



ovo nacrtati, s tim da je receno da je referntna brzina jednaka 0!!!

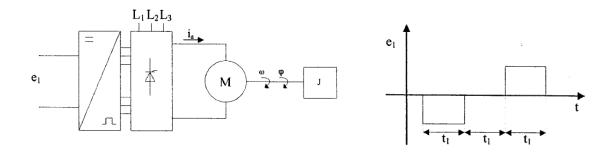2. **(5 boda)** Ulazni napon upravljačkog sustava se mijenja prema referentnom signalu e₁ prikazanom na slici. Vrijeme t₁ dovoljno je veliko da se uspostavi stacionarna brzina vrtnje stroja. Kvalitativno skicirati vremenske odzive struje armature i_a(t), brzine vrtnje ω(t) i kuta zakreta φ(t) neopterećenog motora. Uzbuda motora je konstantna.



Nema trenja!!! kod ovakvih zadataka treba paziti da li pise ima li ili nema trenja

5. (8 bodova) Asinkroni stroj je vektorski upravljan pri čemu se za upravljanje sklopkama pretvarača koristi vektorska modulacija širine impulsa. α i β komponente referentnog vektora napona statora u trenutku t iznose u_α = 200 V, u_β = -145 V. Odrediti trenutne vrijednosti faznih napona statora u_a, u_b i u_c u tom trenutku. Koliko vremena unutar intervala T_s = 2 μs vodi pojedina sklopka? Skicirati izmjenjivač i na njemu označiti sklopke. Napon istosmjernog međukruga iznosi U_{dc} = 600 V. Nacrtati valne oblike upravljačkih signala za navedeni slučaj. U kojem sektoru se nalazi referentni vektor napona U_{ref}?

identican ovome!